

# Funzioni Pari e Dispari

---

- L'espressione booleana

$$E_n = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_n.$$

vale 1 solo quando il numero di variabili cui si assegna il valore 1 è dispari.

- La funzione di verità catturata dall'espressione  $E_n$  è detta **funzione dispari**.


# Funzioni Pari e Dispari

---


- ▶ Se si osserva la mappa di Karnaugh per la funzione dispari, si nota subito che la sua implementazione in somma di prodotti (o in prodotto di somme) risulta estremamente inefficiente.
  - ▶ Serve una quantità esponenziale di porte AND, OR e NOT.
  - ▶ Utilizzando la porta XOR, basta invece una quantità lineare di porte.
- ▶ Il complemento della funzione dispari è detto **funzione pari**.
- ▶ Le funzioni per pari e dispari risultano molto utili per la generazione e il controllo di parità.
 
# Controllo di parità

- Il circuito che permette l'aggiunta del bit di parità prende il nome di generatore di parità (parity generator)
- Il circuito che permette il controllo di parità prende il nome di parity checker
- Usando parità pari, si ha un errore se il parity checker genera 1 in uscita (perché un XOR di più variabili è 1 se il numero di bit è dispari).



(a)  $P = X \oplus Y \oplus Z$

 

(b)  $C = X \oplus Y \oplus Z \oplus P$

# Multiplexer

---

- ▶ Un **multiplexer** è una rete combinatoria con:
  - ▶  $2^n$  ingressi per i dati.
  - ▶  $n$  ingressi di controllo.
  - ▶ Una singola uscita.
- ▶ Gli input di controllo permettono di **selezionare** uno tra i possibili ingressi per i dati, il cui input diventerà il valore dell'unica uscita.
  - ▶ Ad ogni sequenza di valori di verità lunga  $n$  corrisponderà un numero binario compreso tra 0 e  $2^n - 1$ .

# Multiplexer

---

- ▶ Assegnando valori costanti agli ingressi per i dati, si può costruire una rete combinatoria che implementi qualunque funzione booleana di  $n$  variabili.
- ▶ Un'altra applicazione del multiplexer è la conversione di dati da parallelo a seriale.
- ▶ Il **demultiplexer** redirige il suo unico ingresso per i dati verso una delle sue  $2^n$  uscite in base ai valori degli ingressi di controllo.

# Multiplexer (4-1)


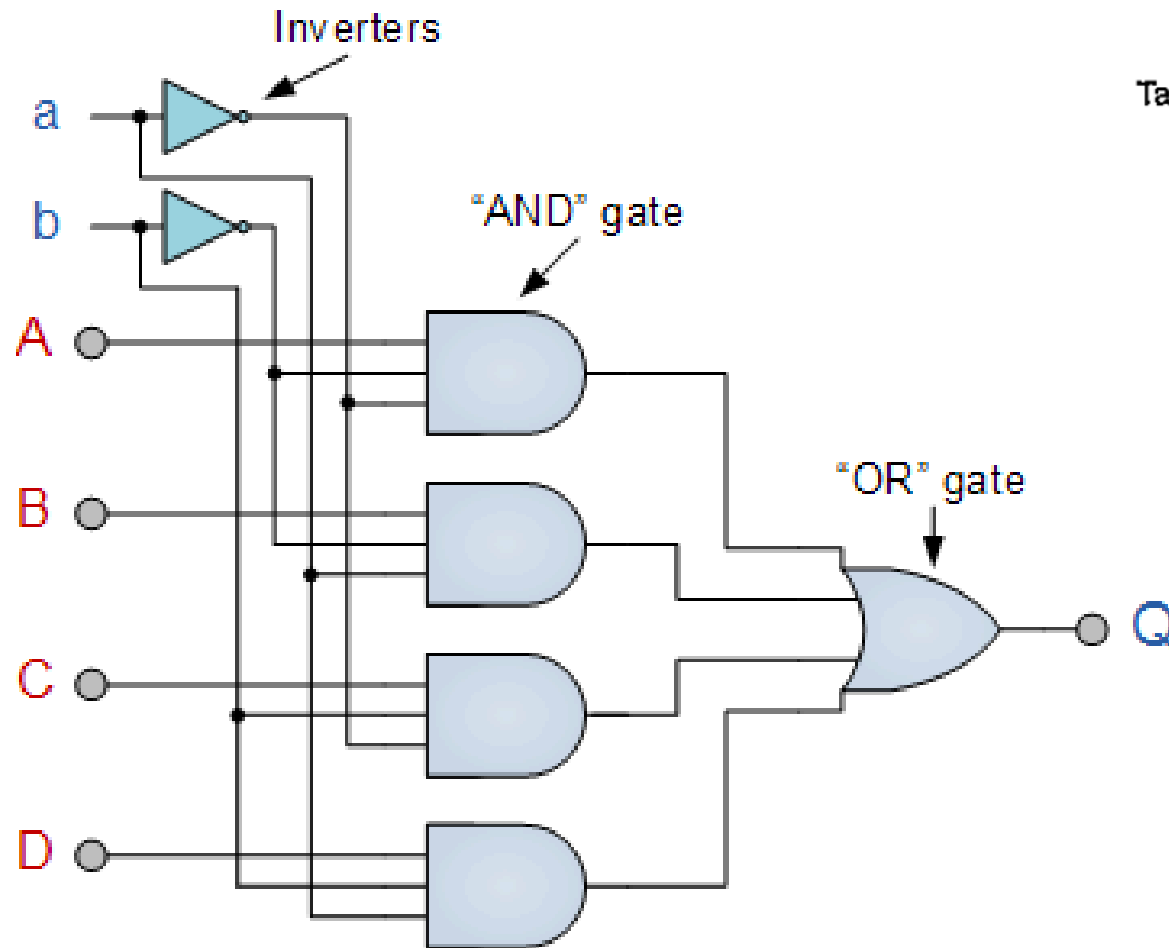



Tabella di funzionamento

$S_1$	$S_0$	Y
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

 


(b)

# Demultiplexer (1-4)

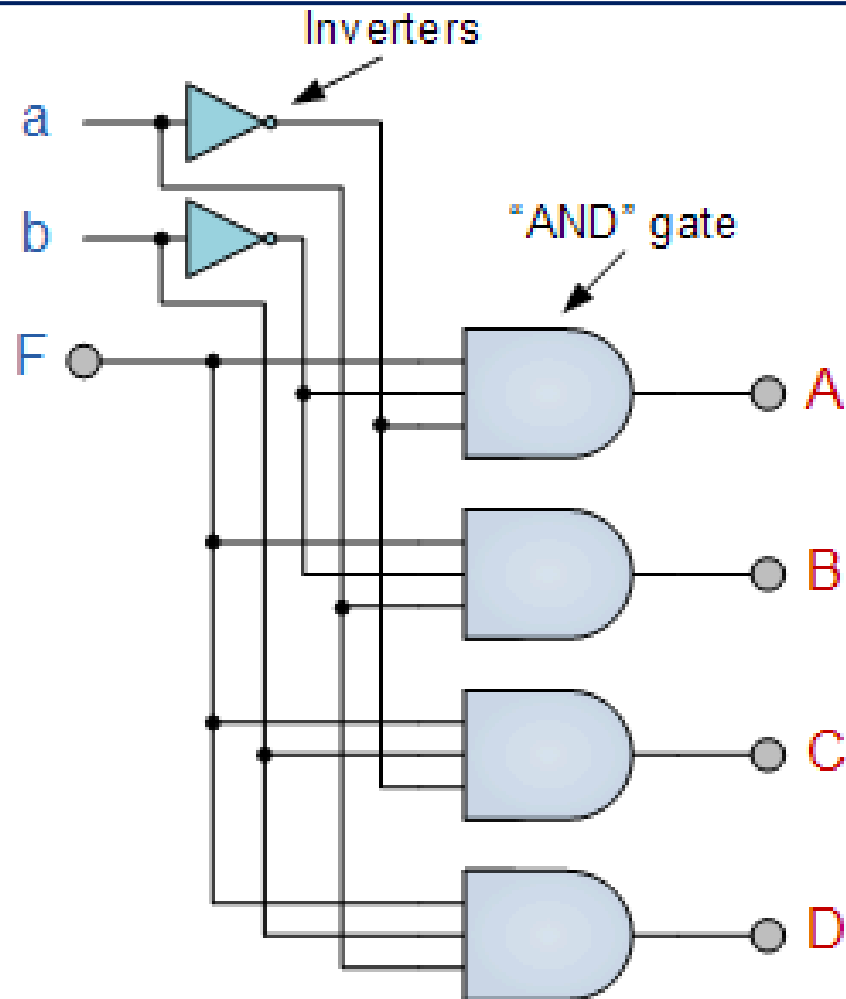

$s_0$	$s_1$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
0	0	$x$	0	0	0
0	1	0	$x$	0	0
1	0	0	0	$x$	0
1	1	0	0	0	$x$

 


# Decoder

- ▶ Un **decodificatore** è una rete combinatoria con:
  - ▶  $n$  ingressi.
  - ▶  $2^n$  uscite.
- ▶ I valori in ingresso vengono utilizzati per selezionare una tra le uscite, che sarà l'unica ad essere impostata ad 1.

$x$	$y_0$	$y_1$
0	1	0
1	0	1

(a)

 


(b)

**Figura 5.6** Decoder a un ingresso: tabella della verità e simbolo



# Decoder

 

Truth Table

$A_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Equations

$$D_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$


$$D_1 = \overline{A_1} \cdot A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$
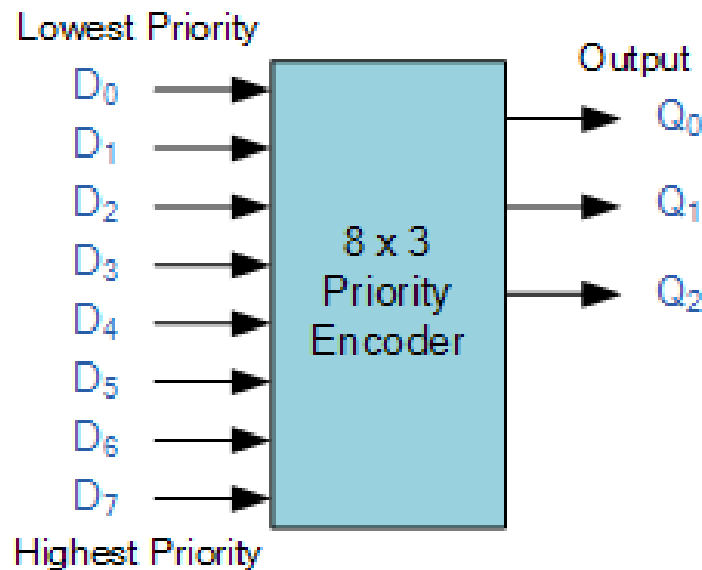
# Encoder (codificatore)

- Dualmente al decodificatore avremo il **codificatore**, con  $2^n$  ingressi e  $n$  uscite.
  - L'inerente ambiguità viene in genere risolta tramite un meccanismo a **priorità**.




Inputs								Outputs		
D <sub>7</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	x	0	0	1
0	0	0	0	0	1	x	x	0	1	0
0	0	0	0	1	x	x	x	0	1	1
0	0	0	1	x	x	x	x	1	0	0
0	0	1	x	x	x	x	x	1	0	1
0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0
1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1

X = don't care

# Comparatore

- ▶ Un **comparatore** è una rete combinatoria con:
  - ▶  $2n$  ingressi, suddivisi in due sequenze lunghe  $n$ .
  - ▶ Un'uscita.
- ▶ Il valore dell'unica uscita sarà 1 se le due sequenze in input sono identiche, mentre sarà 0 se le due sequenze sono diverse.
  - ▶ In alternativa, si può fare in modo che l'uscita valga 0 se le due sequenze sono diverse e 1 se le due sequenze sono diverse.
- ▶ La porta logica XOR risulterà molto utile nella realizzazione del comparatore.
- ▶ Oltre all'uscita che indica se le due sequenze sono uguali, possono essere presenti **altre uscite**, che indicano se le due sequenze sono una maggiore dell'altra (qualora interpretate come numeri binari).

# Comparatore

 


# Registri a Scorrimento


---

- ▶ Il **Registro a Scorrimento** è una rete combinatoria con
  - ▶  $n$  ingressi per i dati.
  - ▶ Un ingresso di controllo.
  - ▶  $n$  uscite.
- ▶ L'idea è quella di far scorrere **verso destra** o **verso sinistra** i valori in input.
  - ▶ L'input di controllo serve proprio a determinare se lo scorrimento debba avvenire verso destra o verso sinistra.
- ▶ In ognuno dei due casi, il valore di uno tra gli ingressi andrà perso, mentre una tra le uscite assumerà un valore non proveniente dagli ingressi e fissato a priori.


# Registri a Scorrimento

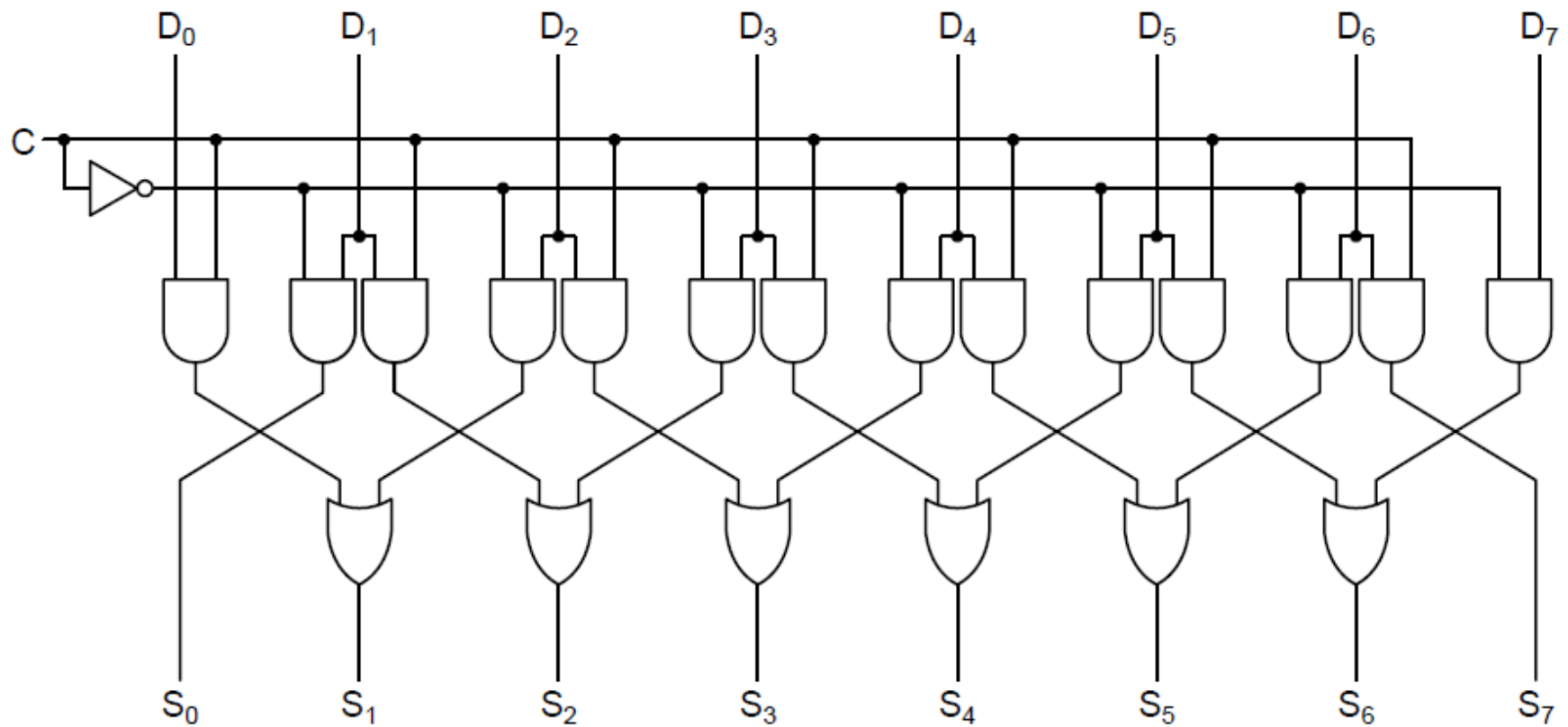

# Registri a Scorrimento

 

## Shifter

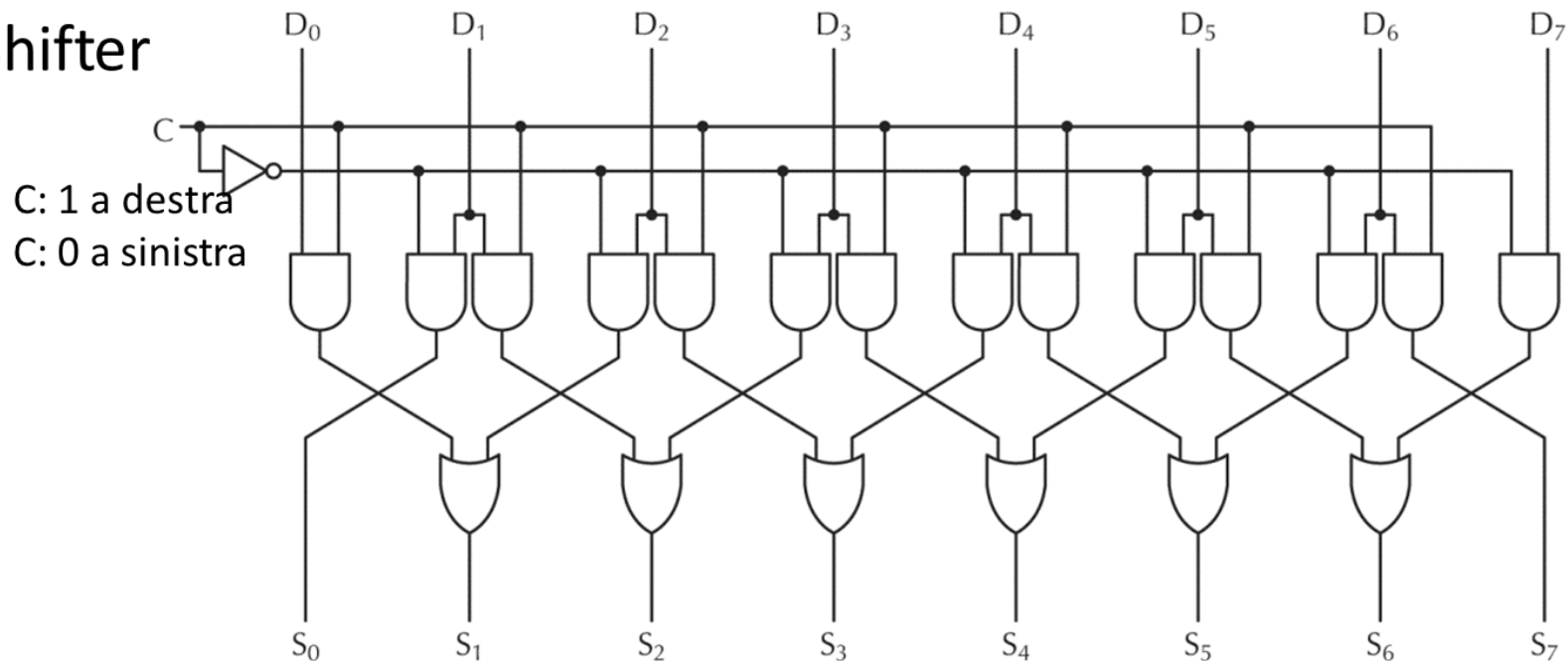

$C=1$  :  $0 \rightarrow S_0, D_0 \rightarrow S_1, D_1 \rightarrow S_2, \dots D_5 \rightarrow S_6, D_6 \rightarrow S_7$  (dal più significativo verso il meno sign.)  
 $C=0$  :  $D_1 \rightarrow S_0, D_2 \rightarrow S_1, D_3 \rightarrow S_2, \dots D_7 \rightarrow S_6, 0 \rightarrow S_7$  (dal meno significativo verso il più sign.)

# Half-Adder

---

- ▶ Un **semisommatore** (o **half-adder**) è una rete combinatoria con:
  - ▶ Due ingressi.
  - ▶ Due uscite.
- ▶ La prima delle due uscite è valorizzata con la **somma** dei due bit in ingresso, mentre la seconda è valorizzata con il **riporto** generato dalla somma dei due bit in ingresso.
- ▶ Non è possibile utilizzare il semisommatore per calcolare la somma (e il riporto relativo al bit più significativo) di una sequenza di  $n$  bit (con  $n \geq 1$ ).
  - ▶ In particolare, manca la possibilità di **propagare** il riporto ai bit più significativi.




# Half-Adder

Calcola somma e carry (riporto) su singoli bit

A	B	Somma	Riporto
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Somma = A xor B

Riporto = A and B

 


# Full-Adder

---

- ▶ Un **sommatore** (o **full-adder**) è una rete combinatoria con:
  - ▶ Tre ingressi.
  - ▶ Due uscite.
- ▶ Come nel caso del semisommatore, la prima delle due uscite è valorizzata con la **somma** dei bit in ingresso (che in questo caso sono tre, due operandi e un **riporto in entrata**), mentre la seconda è valorizzata con il **riporto** generato dalla somma dei bit in ingresso.
- ▶ È facile rendersi conto che un sommatore può essere realizzato a partire da due semisommatori.

# Full-Adder

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

# Propagazione del Riporto

- ▶ I sommatore, al contrario dei semisommatori, possono essere combinati a formare un sommatore a  $n$  bit.
  - ▶ Per ogni bit, il riporto in uscita viene utilizzato come riporto in entrata per il bit successivo.
- ▶ Parliamo in questo caso di **sommatore a propagazione di riporto**.
  - ▶ Se supponiamo che ogni porta logica aggiorni il suo output con un ritardo costante, la somma di  $n$  bit richiederà tempo proporzionale a  $n$ .
- ▶ Il ritardo diventa logaritmico in  $n$  se si utilizza un **sommatore a selezione di riporto**.
  - ▶ L'idea è quella di calcolare preventivamente le somme dei bit più significativi sia nel caso in cui il relativo riporto sia 1, sia nel caso in cui sia 0.

# Full-Adder

A	B	C <sub>in</sub>	Somma	Ci
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$somma = \overline{A} \overline{B} C_{in} + \overline{A} B \overline{C_{in}} + A \overline{B} \overline{C_{in}} + A B C_{in}$$

si raccoglie primo-quarto e secondo-terzo

$$= C_{in} (\overline{A} \overline{B} + A B) + \overline{C_{in}} (\overline{A} B + A \overline{B})$$

$$= C_{in} (\overline{A \oplus B}) + \overline{C_{in}} (A \oplus B) = A \oplus B \oplus C_{in}$$

# Full-Adder

A	B	C <sub>in</sub>	Somma	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$riporto = \overline{A} B C_{in} + A \overline{B} C_{in} + A B \overline{C_{in}} + A B C_{in}$$

si raccoglie primo-secondo e terzo-quarto

$$= C_{in} \cdot (A \oplus B) + A \cdot B$$

# Propagazione del Riporto

 


Figura 3 27 Diagramma logico di un circuito full adder

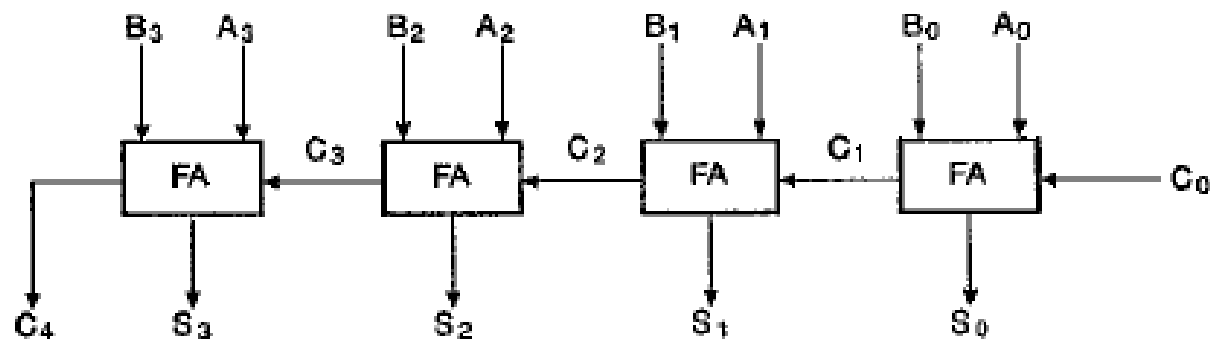


Figura 3 28 Sommatore a 4 bit con riporto in cascata (*ripple carry*)

# Calcolo anticipato del Riporto

Riporto in ingresso  
Addendo  $A$   
Addendo  $B$   
Somma  $S$   
Riporto in uscita


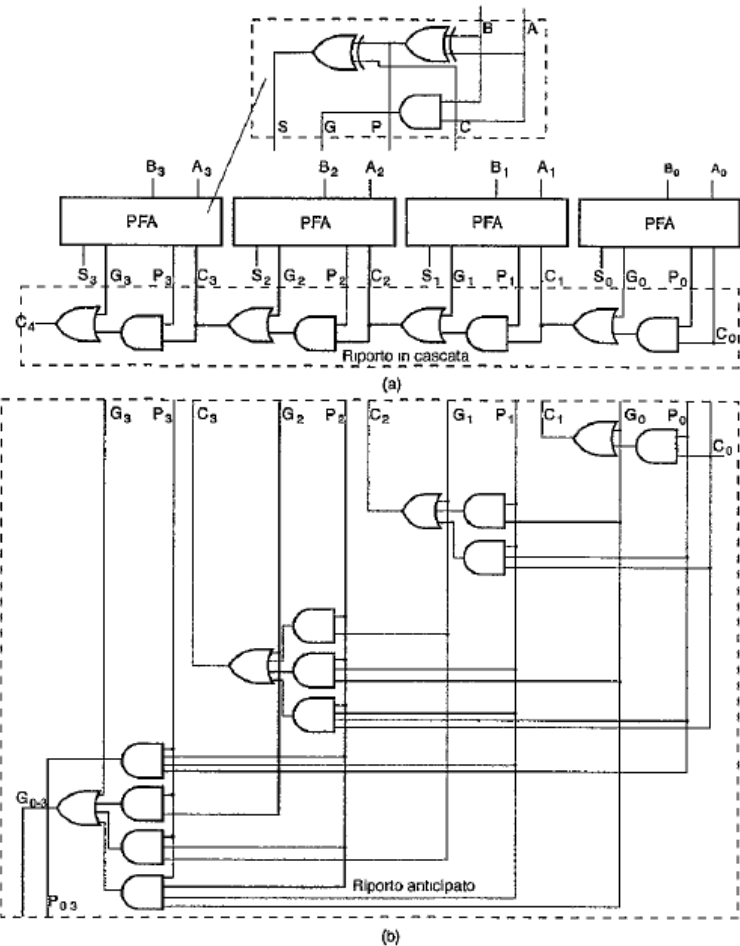


Figura 3.29 Circuito sommatore con logica di riporto anticipato (carry lookahead)

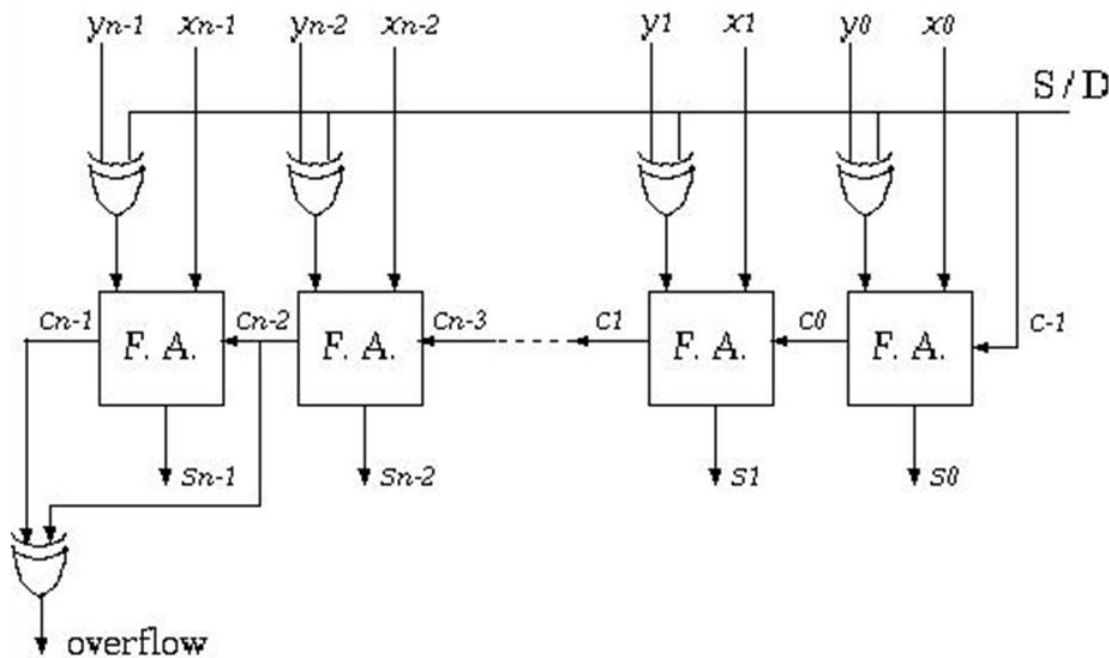

# Sommatore completo in complemento a 2

Ricordando che il complemento a 2 di un numero è uguale al suo complemento a 1, +1: possiamo allora fare un circuito che calcoli correttamente la differenza di due numeri rappresentati in complemento a 2:



$S/D$  è un segnale che indica se si deve calcolare la somma o la differenza.

# ALU a 1 bit

I 6 input indicano il tipo di operazione da calcolare sui due operandi A e B.


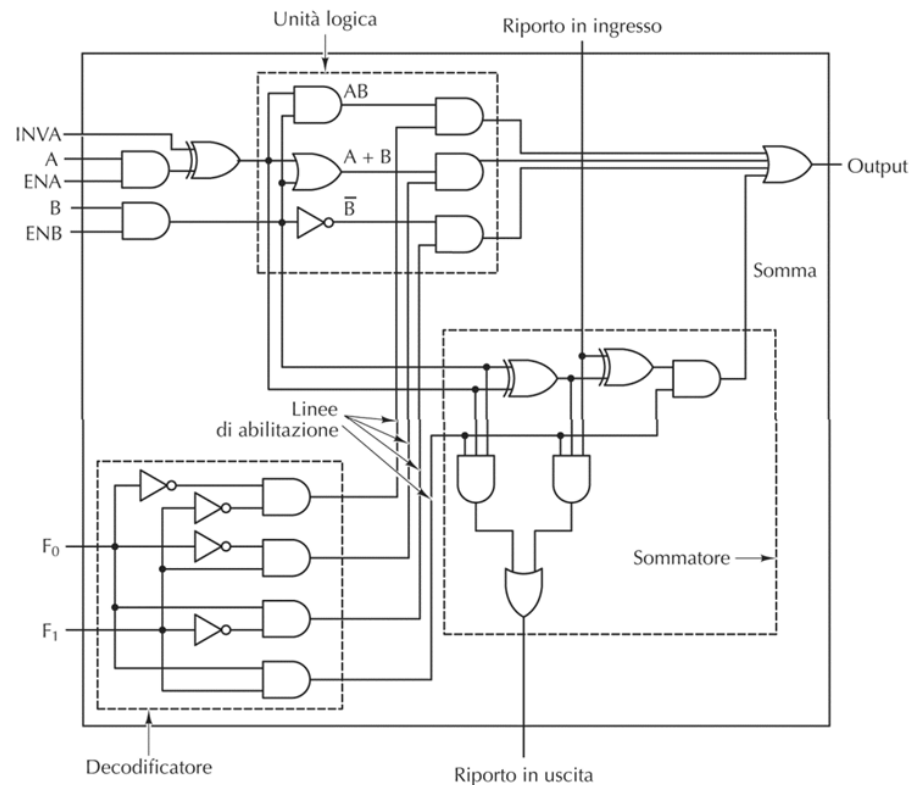



Figura 3.18 ALU a 1 bit.

# ALU a 1 bit

 

Parte dell'ALU che  
calcola le funzioni  
logiche

# ALU a 1 bit

 

F0	F1	Funzione
0	0	A AND B
0	1	A OR B
1	0	not(B)
1	1	A+B (con riporto)